

長距離ビデオ伝送装置の試作

長いケーブルを使ってビデオ信号を伝送する装置（ビデオ・ドライバ、ビデオ・レシーバ）を試作しました。ここでは、200m長のツイストペア・ケーブルを用いました。ツイストペア・ケーブルを使用するので、ビデオ・ドライバはシングルエンド入力、差動出力、ビデオ・レシーバは差動入力、シングルエンド出力とし、ケーブルによる高域の損失を補償します。

下記を参考にして進めます。

AN-1240 Video Transmission Over Twisted Pair Wire (TEXAS INSTRUMENTS)

<http://www.ti.com/jp/lit/an/snoa422c/snoa422c.pdf>

回路

基本回路は上記 AN-1240 を参考にします。

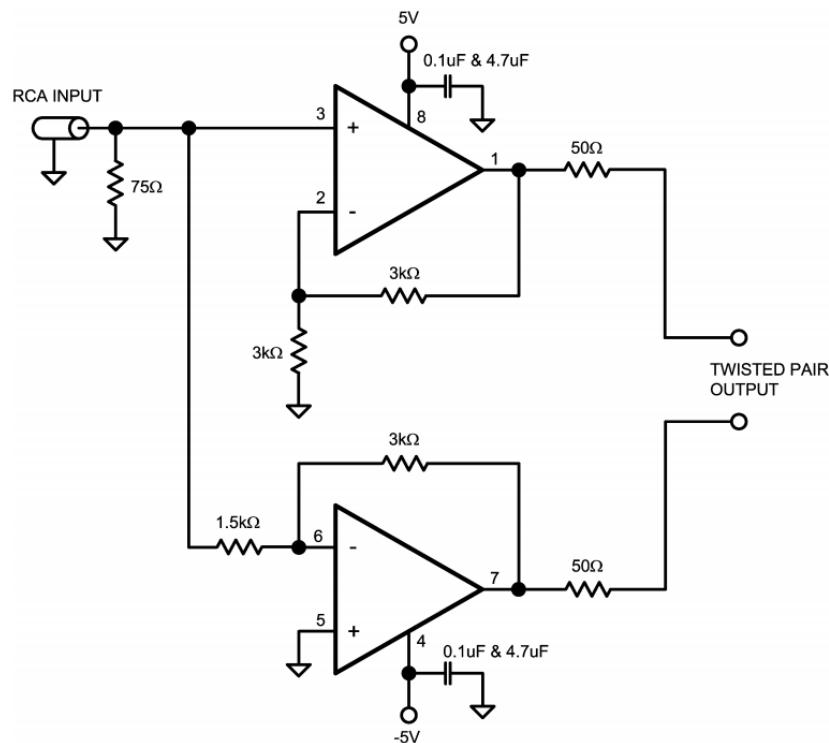


図1. ビデオ・ドライバ（上記記載の資料より引用）

ビデオ・ドライバの回路は、ビデオ信号を非反転增幅回路で2倍、反転增幅回路で-2倍の2つの出力でツイストペア・ケーブルをドライブしています。

ツイストペア・ケーブルの特性インピーダンスが約100Ωなので、各增幅回路の出力インピ

一ダансはその半分の 50Ω としています。

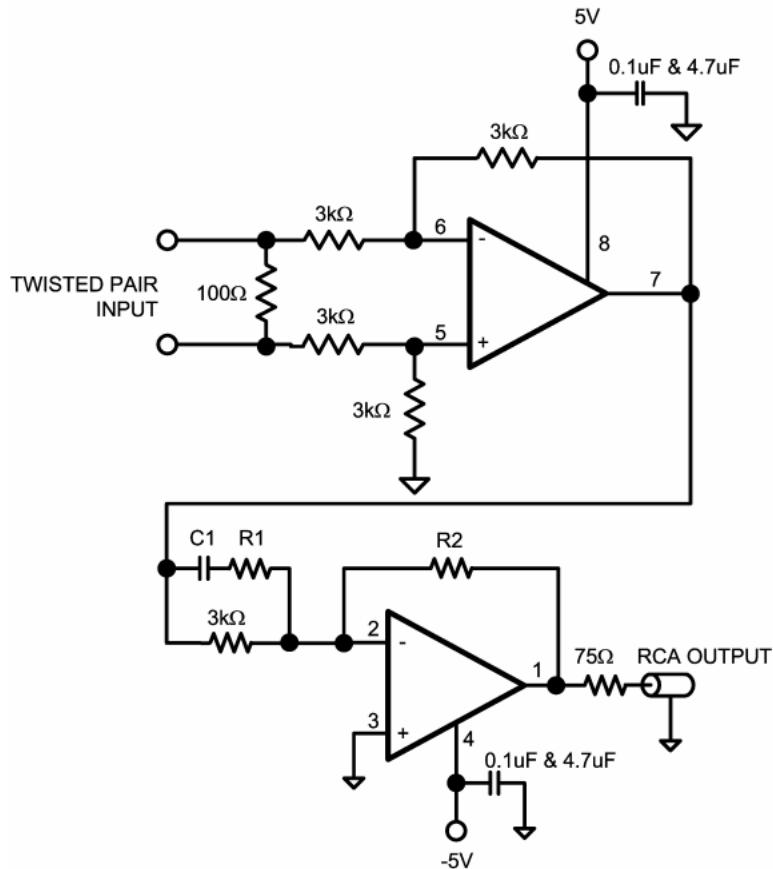


図 2. ビデオ・レシーバ (上記記載の資料より引用)

ビデオ・レシーバは、差動增幅回路でシングルエンド信号に変換して、高域強調回路を通して、ケーブルの損失分を補償しています。

入力インピーダンスは、ツイストペア・ケーブルの特性インピーダンスに合わせて、 100Ω としています。

高域強調回路は、オペアンプを用いて微分特性を実現するもので、一般的な方法です。

高域強調回路

図 2 の高域強調回路部のゲイン(C1 の左側からオペアンプの 1 ピンまで)G は、

$$G = \frac{R_2}{3k\Omega} + \frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{R_2}{3k\Omega} \cdot \left(1 + \frac{j\omega C_1 \cdot 3k\Omega}{1 + j\omega R_1 C_1} \right) = \frac{R_2}{3k\Omega} \cdot \frac{1 + j\omega C_1 (R_1 + 3k\Omega)}{1 + j\omega R_1 C_1}$$

周波数特性は図 3 のようになります。

ここで、 f_1 と f_2 を決めてやれば、 R_1 と C_1 を決定できます。

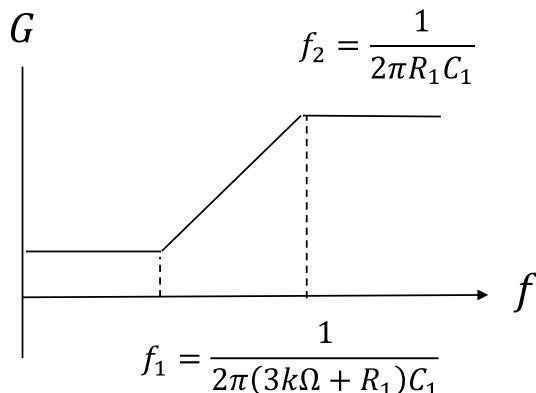


図 3. 高域強調回路の周波数特性

ツイストペア・ケーブル

補償回路の定数を決定するためには、ケーブルの特性を知る必要があります。図 4 は、ツイストペア・ケーブルの損失を 4-port ネットワーク・アナライザで測定したものです。300kHz 付近で 3dB 減衰しているのがわかります。

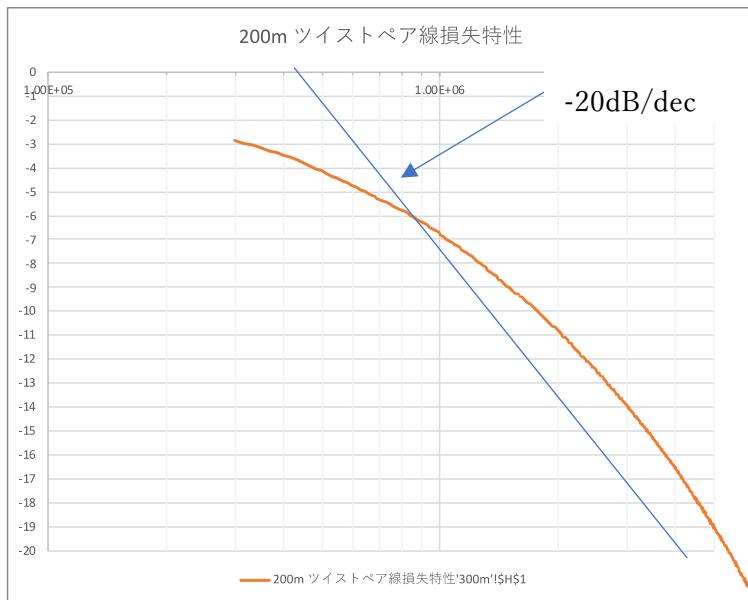


図 4. 200m ツイストペア線の損失特性

検討

目安として、 $f_1 = 300kHz$ 付近だと予想されます。

また、図 4 には傾きが-20dB/dec のラインを入れてますが、このラインを動かしてみると、 $f_1 = 300kHz$ は過補償で、 $f_1 = 400kHz \sim 500kHz$ がバランスが良さそうです。

また、図4から f_2 は3MHz程度以上と思われる所以、 $3k\Omega \gg R_1$ として考えます。
したがって、 f_1 を決めてやると C_1 が決まり、 R_1 はカットアンドトライで決めるのが自然に思
います。

試作機

図5および図6のモジュールを試作して、測定しました。

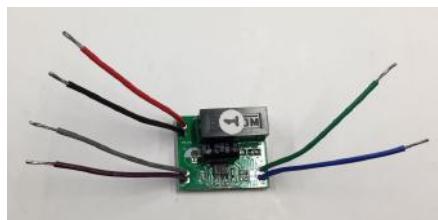


図5. ビデオ・ドライバ基板



図6. ビデオ・レシーバ基板

測定

今回は、digilentのanalog discovery 2のネットワーク・アナライザ機能を利用しました。
高域強調補償をしない場合（ C_1 、 R_1 が無い場合）の特性が図7です。
非常に素直な特性です。-3dB周波数は約550kHzです。
図4の測定で使用したネットワーク・アナライザは300kHz以下を測定できないので、今回
の測定結果を優先させます。

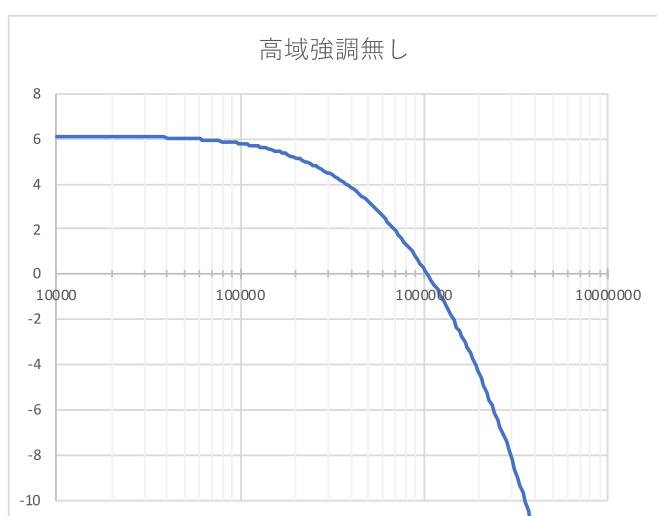


図7. 高域強調しない場合の周波数特性

まずは、 C_1 を決定します。先の検討結果より、

$$C_1 = \frac{1}{2\pi \cdot 550\text{kHz} \cdot 3k\Omega} = 96.5\text{pF} \cong 100\text{pF}$$

を $3k\Omega$ に並列に挿入しました。(下図 8 参照)

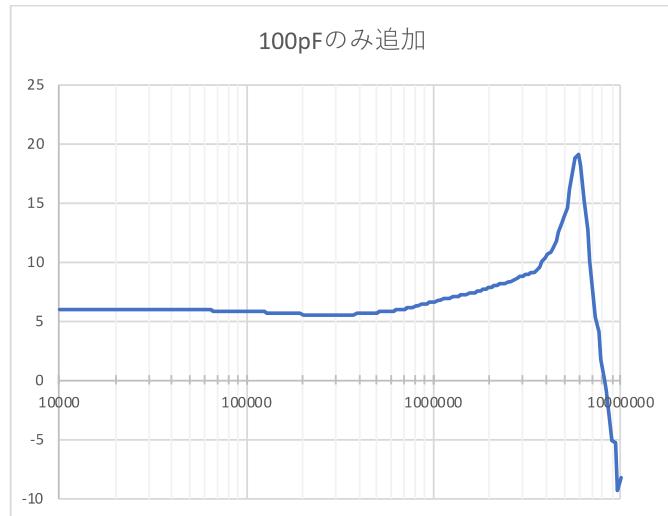


図 8. 100pF のみを $3k\Omega$ に並列に追加した場合の周波数特性

発振しそうな雰囲気の特性です。 R_1 が無いためだと思います。

1MHz 付近まではほぼフラットで、3MHz 付近で約 3dB 上昇しているので、

$$f_2 = \frac{1}{2\pi R_1 \cdot 100\text{pF}} = 3\text{MHz}$$

より

$$R_1 \cong 560\Omega$$

を追加します。(図 9 参照)

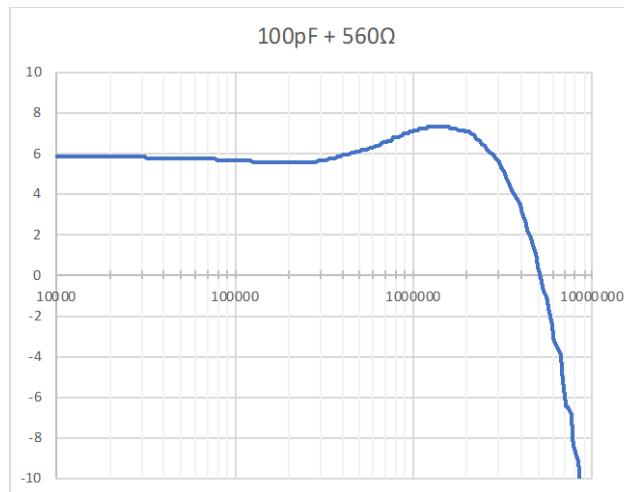


図 9. $R_1 = 560\Omega$ 、 $C_1 = 100\text{pF}$ の場合の周波数特性

これで十分かと思いますが、少しカットアンドトライをして下の図 10 を得ました。

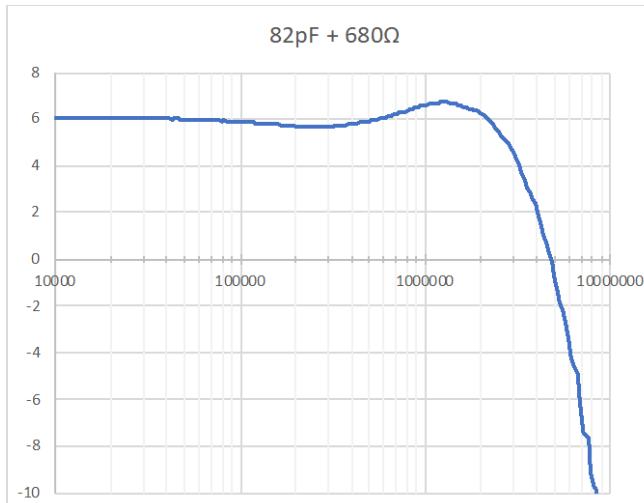


図 10. カットアンドトライ後の最終特性

補足

今回のビデオ信号は NTSC 信号なので、3.58MHz 付近の減衰を抑えながら、素直な周波数特性を目指しました。

図 9 のように、もう少し高域を強調させたり、あるいは他のオペアンプを使用するという選択肢もあると思います。